



Dispozitiv de calcul al mediei unui set de numere

Studenti:
Zelenszky Bianca
Pop Ruxandra Maria

Coordonator Proiect:
Prof. Pop Diana

Universitatea tehnică din Cluj-Napoca
Facultatea de Automatică și Calculatoare
Secția Calculatoare și Tehnologia Informației
Anul 1, Grupa 30216

Capitole

1.Specificație proiect.....	3
2.Descriere schemă bloc.....	4
3.Etapele de proiectare.....	5
4.Lista de componente utilizate.....	9
5.Semnificația notațiilor.....	11
6.Justificarea soluției alese.....	14
7.Utilizare și rezultate.....	14
8.Posibilități de dezvoltare ulterioară.....	20

1. Specificație proiect

Cerință:


→ Dezvoltarea unui dispozitiv de calcul a mediei unui set de numere.

- Design-ul va fi implementat pe Basys3 CPG236ABX1841
- Sistemul va fi dezvoltat în VHDL utilizând modelul Active-HDL 6.3 și în Vivado 2019.2

Specificații:

→ Va fi necesar un sistem de filtrare pentru a permite sistemul de calcul să realizeze operațiile în timp real, atât afișarea numerelor generate aleator cât și media efectuată până în acel moment.

2.Descriere schemă bloc

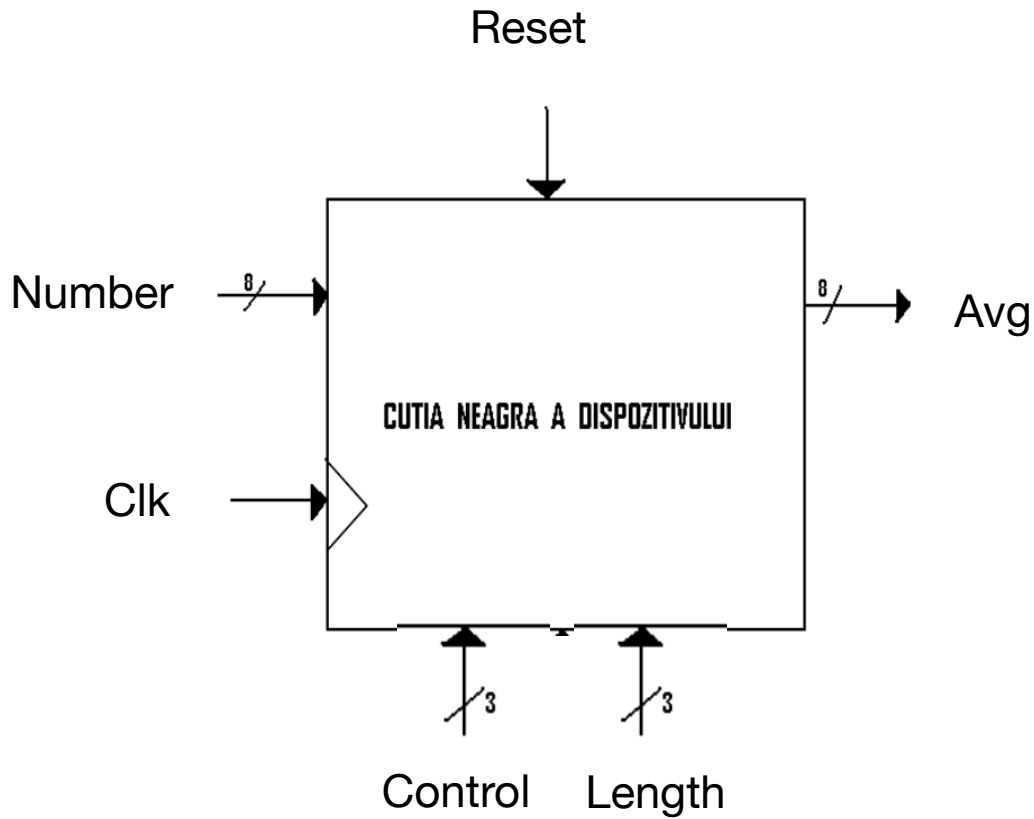




Idei de inceput

Example Rolling Average Over 4 Samples

Sequence: 2 1 5 4 7 8 3 9 9 ...

Values	Total	Average	Output
2 1 5 4	12	3.00	3
1 5 4 7	17	4.25	4
5 4 7 8	24	6.00	6
4 7 8 3	22	5.50	5 (or 6?)
7 8 3 9	27	6.75	6 (or 7?)
8 3 9 9	29	7.25	7

  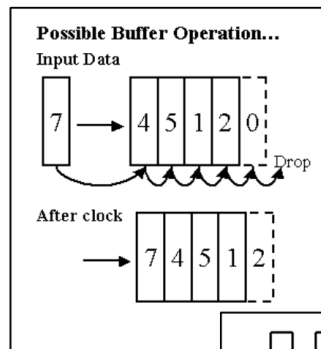
What happens at start up until buffer is full?



3.Etapele de proiectare


În prima fază , am construit o schema bloc a dispozitivul ,pentru a avea o privire de ansamblu asupra proiectului.Pe urmă ,pornind de la aceasta schemă ,am construit-o pe cea detaliată ,identificand astfel componentele de care aveam nevoie pentru a realiza dispozitivul de calcul al mediei. După care ,urmatoarea etapă ,a fost scrierea codului, în Active-HDL ,a fiecărei componente în parte.Ulterior,a trebuit să construim o componentă (mai complexă) “cutie neagră “ ,pentru a lega componentele împreună .Cel mai dificil pas a fost verificarea funcționari a ceea ce am proiectat ,prin testarea tuturor posibilitatților, pentru a ne asigura de faptul ca dispozitivul este implementat corect.Dupa ce ne-am convins ca în simulatorul Active-HDL, proiectul functioneaza conform cerințelor, a trebuit să-l testăm și pe placa FPGA pentru a vedea că și acolo rezultatele sunt corecte.

Schema detaliată

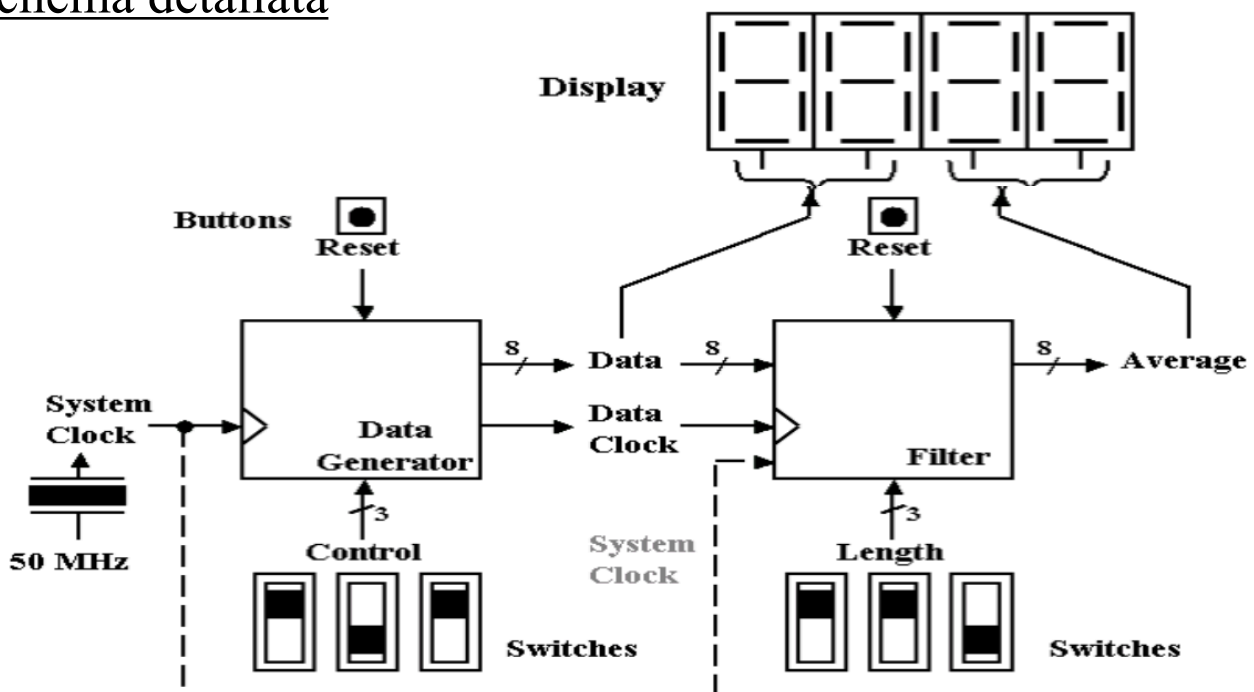

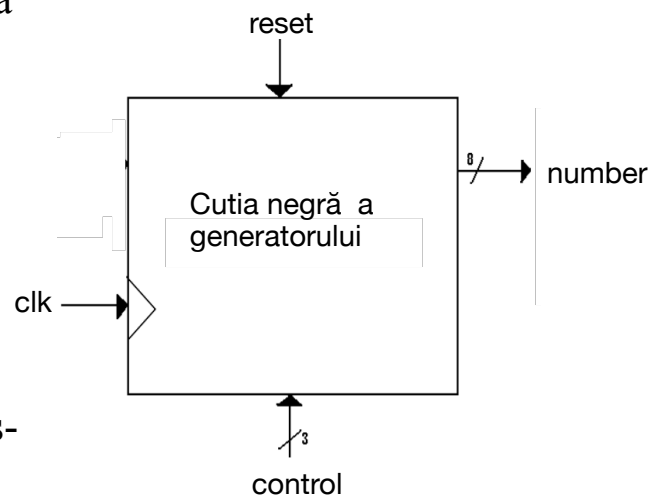1. Generatorul

Modul de funcționare al generatorului în funcție de semnalul de Control (pe 3 biți) este prezentat în tabelul de mai jos. Secvența de 6 numere a primului student este: 0-9-8-1-2-6. .Secvența de 6 numere a celui de al doilea student este: 1-4-6-8-3-7. Pentru generarea numerelor din intervalul 0 – 15 am folosit un registru implementat ca tablou pe 4 biți (variabila aleator_4), și pentru care intrarea serială este un sau-exclusiv între biții 3 și 2. Asemănător am lucrat și pentru generarea numerelor din intervalul 0 – 255 (cu aleator_8, exprimat ca tablou pe 8 biți), numai că sau-exclusiv s-a realizat între biții 7 și 6.



Registru funcționează sincron motiv pentru care a fost necesară includerea unui semnal de tact.

2. Divizorul de frecvență


→ Această componentă este folosită cu scopul de a tine ocupat procesorul plăcuței ”dându-i de lucru”.

→ Divizorul de frecvență încetinește System clk-ul de la 100 MHz la 1 Hz

 3.Filter

În funcție de semnalul de Length, dispozitivul calculează media unui set de numere(2,4,8,12).

Când length-ul este 100 se calculează suma tot a câte două numere și fiecare suma în parte este deplasată cu o poziție spre dreapta.



- Când length-ul este 101 se calculează suma tot a câte patru numere, folosindu-ne de sumele de la pasul anterior și suma este deplasată cu 2 poziții spre dreapta
- Când length-ul este 110 se calculează suma tot a câte opt numere, folosindu-ne de sumele precedente și suma este deplasată cu 3 poziții spre dreapta
- Când length-ul este 111 se calculează suma tot a câte 16 numere, folosindu-ne de sumele precedente și suma este deplasată cu 4 poziții spre dreapta


4.Divizorul de frecvență pentru anod

Este o componentă mai complexă, prin intermediul căruia se ține ocupat procesorul plăcuței, pentru ca numerele să apară în timp real, și se determină ce anodi/catodi se vor folosi.

Am folosit un registru (r) pentru a reține informația de pe led. După care ne-am folosit de un contor (numar), care se incrementează în funcție de semnalul de tact, pentru a determina care anod este activ, și totodată pentru a asigura catodului corespunzător anodului (activ), informația de pe led.

 5.Display

Este componenta prin intermediul căreia se va afișa pe placuță atât numărul generat cât și media calculată, după cum se observă mai jos.



→ Se aseamănă cu un multiplexor, care primește ca intrare un vector pe 4 biți număr, care reprezintă selecția, în funcție de care se determină ieșirea

→ După cum se observă din imagine, afișările au cele 7 leduri reprezentând segmentele.

Numerele și media sunt afișate în hexazecimal, asemenea reprezentărilor de mai jos:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

4. Lista de componente utilizate

Componentele principale care alcătuiesc sistemul sunt: generatorul de numere și filtrul. Pe lângă acestea 2 am mai putea include aici divizorul de frecvență realizat la o secundă (regăsit în schema bloc sub numele de Clock System) cât și divizorul de frecvență folosit pentru a putea afișa pe display ,media și numerele,folosind toate cele 4 afișoare.

Interfața cu utilizatorul este realizată prin intermediul switch-urilor. Prin intermediul switch-urilor de control, utilizatorul poate să-și aleagă, folosind diferite combinații, următoarele opțiuni:

- Numere aleatoare între 0-15;
- Numere aleatoare între 0-255.
- Secvența de 6 numere a primului student;
- Secvența de 6 numere al doilea student;

Prin intermediul switch-urilor de length, utilizatorul poate să-și aleagă, și aici, folosind tot diferite combinații, următoarele opțiuni:

- Medie pentru 2 numere;
- Medie pentru 4 numere;
- Medie pentru 8 numere;
- Medie pentru 16 numere;

Resetarea sistemului se va face și ea cu ajutorul unui switch.

Generatorul de numere:

→Modul de funcționare al generatorului în funcție de semnalul de Control (pe 3 biți) este prezentat în următorul tabel:

Control Settings:

Off-On-Off(010)	Secvența de 6 numere a primului student
Off-On-On(011)	Secvența de 6 numere a celui de al doilea student
On-On-Off(110)	Secvența pseudoaleatoare din intervalul 0-15
On-On-On(111)	Secvența pseudoaleatoare din intervalul 0-255
Alte combinații	Test Mode(se reduce numarul in starea 0)

Dispozitivul de calcul al mediei:

→Modul de funcționare al dispozitivului în funcție de semnalul de Length (pe 3 biți) este prezentat în următorul tabel:

Length Settings:

On – Off – Off(100)	Medie 2 numere
On – Off – On(101)	Medie 4 numere
On - On – Off(110)	Medie 8 numere
On – On – On(111)	Medie 16 numere
Off – Off – Off(000)	Stop-valoarea curentă

Semnalul de Clock

→la semnalul de Clock se va genera câte un număr din secvența pseudoaleatoare iar generatorul va transmite semnalul de tact dispozitivului de calcul al mediei. “Data Clock” rate:1Hz

Butoanele de reset

→Primul resetează generatorul.

→Al doilea resetează media.

Display

→pe primele doua afişoare se va afişa numărul generat la fiecare pas.

→pe ultimele două se va afişa media calculată.

5.Semnificația notațiilor

Vom explica fiecare notație pe care am folosit-o în sursa cu codul VHDL, evidențiind totodată entitatea din care face parte

→generator:

- control-un vector de 3 biți care hotărăște,conform tabelului Control Settings cum să fie generarea pseudoaleatoare de numere
- reset-ce resetează generatorul
- clk-semnalul de tact
- number-numarul generat(pe 8 biți)
- aleator_4-variabilă pentru secvența pseudoaleatoare pe 4 biți
- aleator_8-variabilă pentru secvența pseudoaleatoare pe 8 biți
- Aux-variabilă auxiliara pentru reținerea numerelor

→divizor_generator:

- clk-semnalul de tact
- reset-ce resetează
- Q-semnalul de clk divizat(din 50 MHz in 1 Hz)
- i-variabilă folosită ca un contor

→filter:

- numar-numărul generat de generator
- data_clock-semnalul de tact
- length- un vector de 3 biți care hotărăște,conform tabelului Length Settings media a câtor numere să se realizeze;
- reset-resetează media
- medie-media numerelor
- suma2-variabilă ce reține suma a 2 numere
- suma4-variabilă ce reține suma a 4 numere
- suma8-variabilă ce reține suma a 8 numere
- suma16-variabilă ce reține suma a 16 numere
- numar_out-ultimul numar care intră în filtru

→divizor_anod:

- clock_anod-semnalul de tact
- led-informația primită de pe leduri
- catod-iesire căruia i se genereaza in funcție de anodul activ informația din registru
- anod-ieșire pe 4 biți care arată ce anod este activ
- r-variabilă tip registru folosită cu scopul de a reține informația de pe intrari (led)

→display:

- Data- o jumătate din media sau numărul generat, care trebuie afișată
- catod -transformarea “data” în hexazecimal utilizând codurile corespunzătoare afișorului cu 7 segmente

→CUTIE_NEAGRA_MEDIE:

- clk-semnalul de tact(intern)
- reset_g-ce resetează generarea numerelor
- reset_f-ce resetează media
- Control-control-un vector de 3 biți care hotărăște,conform tabelului Control Settings cum să fie generarea pseudoaleatoarea de numere
- Length-un vector de 3 biți care hotărăște,conform tabelului Length Settings media a câtor numere să se realizeze;
- Catod-codificarea pe 7 segmente/care pe display este în hexazecimal;
- Anod-ieșire pe 4 biți care arată ce anod este activ;

→tipuri_package:

Aceasta reține toate tipurile de date folosite în proiect.

- student_array-un nou tip de date pentru a putea reține mai ușor secvențele studenților, în variabilele student1 și student2
- memory-un nou tip de date (asemenea unei matrici) pentru a putea reține mai ușor numerele care intra în filtru
- sume-un nou tip de date pentru a putea reține toate cele 4 sume
- sum-un nou tip de date pentru a putea reține suma finală
- reg-un nou tip de date pentru a putea reține informația de pe led-uri fragmentate
- data_l-un nou tip de date pentru a putea reține în cutia neagră pentru a putea reține jumătăți din data
- ies_c-un nou tip de date pentru a putea reține numerele generate de catod

6. Justificarea soluției alese

Am ales această soluție deoarece este ușoară de înțeles și intuitivă, precum și eficientă și simplă de implementat. Pentru implementarea proiectului am utilizat o metoda mai simplă și anume *împărțirea pe componente*, folosind astfel 5 componente, prezentate mai sus, și a căror schemă de legătură reiese din schema bloc aflată pe pagina ... Am folosit aceste componente atât pentru ca soluția să fie mai ușor de implementat, cât și pentru a ilustra modul de funcționare a fiecărei componente în parte. Toate componentele sunt legate în *cutia neagră* printr-o descriere structurală. Prin urmărirea soluției alese, un utilizator cu orice nivel de experiență poate să înțeleagă funcționalitatea sistemului de calcul, și poate de asemenea să îmbunătățească sau să modifice codul în cazul în care ar vrea să se folosească de el pentru lucruri mult mai complexe.



7. Utilizare și rezultate

Partea de utilizare în Active HDL

→ Pentru acest proiect este nevoie de mediul de proiectare Active-HDL 6.3.

1. Se va intra în programul Active-HDL 6.3.

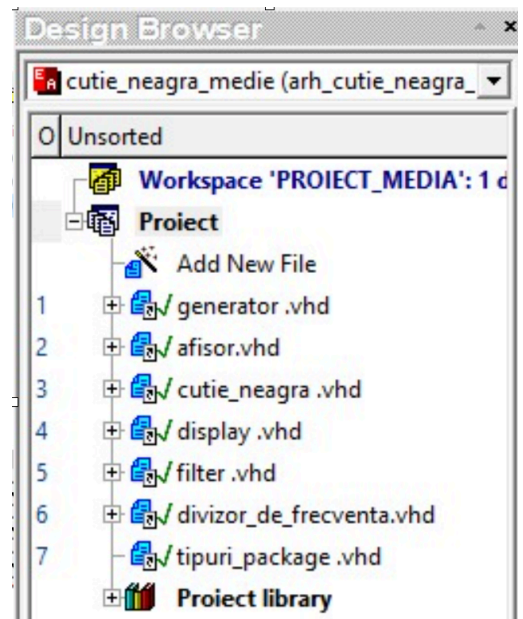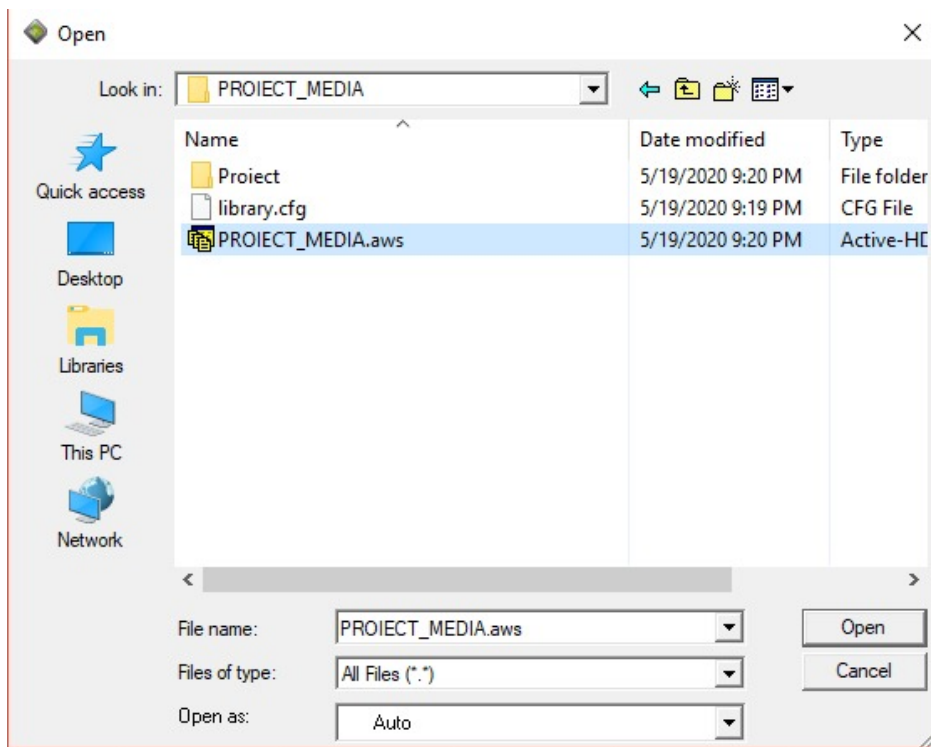
2. După ce acesta s-a încărcat alegem din meniul File opțiunea Open, iar pe ecran se va deschide o fereastră unde avem posibilitatea de a selecta proiectul din directorul unde l-am salvat.



În meniul din partea stânga a ecranului “Design Browser” se pot vedea toate elementele ce compun proiectul sub denumirea data de utilizator.

3. Odata încărcat, proiectul va trebui compilat. Pentru acest lucru din meniul „Design” se va selecta “Compile” și se va aștepta compilarea proiectului urmărind în căsuța de „Design Browser” dacă în dreptul numelui fiecărui fișier apare o bifă de culoarea verde. Dacă acest lucru se întâmplă, atunci proiectul este pregătit pentru a fi simulat.

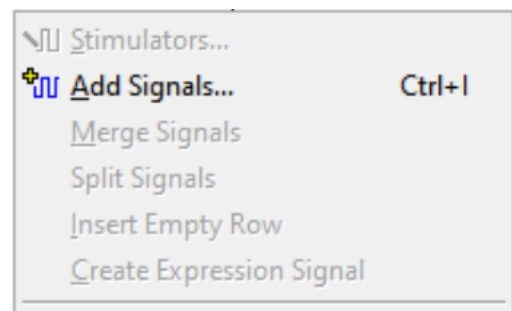4. Se va crea un waveform selectând “New Waveform” din bara de sus.




5. Se vor adauga semnalele, dând click dreapta și “Add Signals”, având însă grijă că în căsuța de „Design Browser” să fie selectată arhitectura “cutie_neagra”.

6. Din lista de semnale se vor selecta semnalele de care avem nevoie.

7. Se va inițializa simularea cu “Initialize Simulation” din meniul „Simulation” aflat în bara de sus.

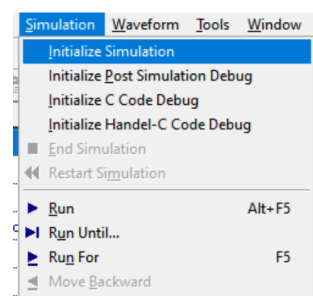8. La toate semnalele de intrare se alocă câte un stimul pentru a simula comportamentul circuitului. Astfel în câmpul *Stimulator* se dă dublu click în dreptul semnalului dorit. Dacă semnalul este pe mai mult de un bit, atunci se vor putea alocă anumite taste pentru fiecare bit al semnalului.





Pentru acest lucru, se va face click pe semnul de plus din dreptul semnalelor și apoi se va putea face alocarea de stimuli în dreptul fiecărui bit.

9. În lista *Type* se selectează tipul Stimulului. De exemplu dacă se selectează stimul de tip *Clock* se va genera un semnal periodic cu frecvența configurabilă de 50MHz. Dacă se selectează *HotKey* se va permite generarea de semnale aperiodice; starea intrării se schimbă la apăsarea tastei. Tasta este selectabilă. Se apasă “*Apply*” pentru fiecare intrare setată cu un stimul, iar în final “*Close*”.

10. Pentru rularea simulării se apasă butonul de “*Run For*”(echivalentul tastei F5) aflat în bara de sus. Simulatorul va rula un interval de timp selectat din lista de lângă buton.

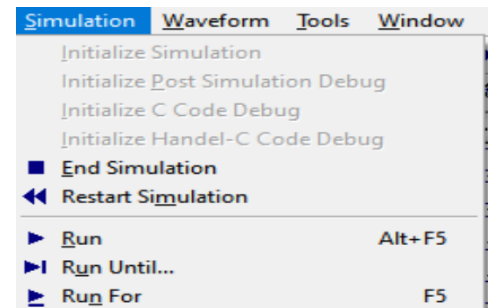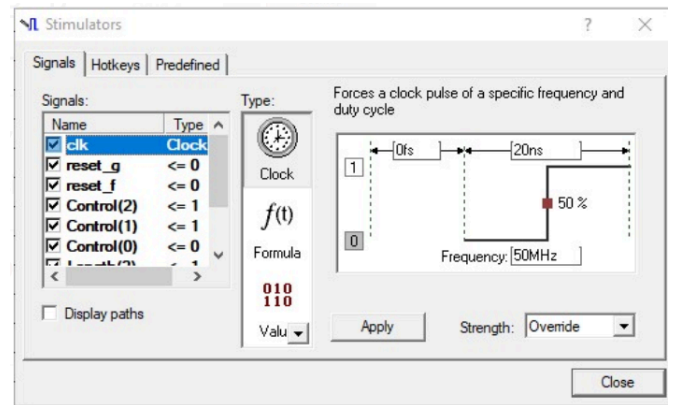11. Dacă se dorește restartarea simulării se va selecta “*Restart Simulation*” din meniul Simulation.



!!!!

Există posibilitatea ca in simulatorul Active-HDL ,proiectul să nu funcționeze corect datorită dizviorului de frecvență care determină apariția in timp real a numerelor pe placuță.

Partea de utilizare în Vivado și pe plăcuța FPGA

→ Pentru acest proiect este nevoie de mediul de proiectare Vivado 2019.2.

1. Se va intra în programul Vivado 2019.2.

2. După ce acesta s-a încărcat alegem, din *Quick Start* opțiunea *Create Project*, iar pe ecran se va deschide o fereastră unde vom selecta Next, apoi vom denumi proiectul cu numele care dorim. Vom selecta prima casuță RTL Project.



Quick Start

Create Project >
Open Project >
Open Example Project >

Va apărea o fereastră care cere informații despre plăcuță, iar noi selectăm următoarele:

Parts | Boards

[Reset All Filters](#)

Category: Package: Temperature:

Family: Speed: Static power:

Search:

Part	I/O Pin Count	Available IOBs	LUT Elements	FlipFlops	Block RAMs	Ultra RAMs	DSPs	Gt
xc7a15tcpg236-1	236	106	10400	20800	25	0	45	2
xc7a35tcpg236-1	236	106	20800	41600	50	0	90	2
xc7a50tcpg236-1	236	106	32600	65200	75	0	120	2

Se va da Next, iar apoi Finish.

3. Acum in partea stângă va scrie *PROJECT MANAGER*, unde vom selecta “*Add Sources*” iar apoi “*Add or create design sources*”. Apasam pe “*Add files*” unde adaugăm sursa cu codul vhd din folder-ul “*PROIECT*”. Selectăm Next și Finish.



4. Acum vom selecta din nou “*Add Sources*” ,doar ca de data aceasta vom alege “*Add or create constraints*”, unde alegem “*Create File*”, denumim lista de constrângeri cum dorim,după care apasam pe Finish. În căsuța din dreapta se va da copy-paste ,pentru pinii de mai jos:

```
#Clock-ul
set_property PACKAGE_PIN W5 [get_ports clk]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports clk]

#Controlul
set_property PACKAGE_PIN V17 [get_ports {Control[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {Control[0]}]
set_property PACKAGE_PIN V16 [get_ports {Control[1]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {Control[1]}]
set_property PACKAGE_PIN W16 [get_ports {Control[2]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {Control[2]}]

#Length
set_property PACKAGE_PIN W17 [get_ports {Length[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {Length[0]}]
set_property PACKAGE_PIN W15 [get_ports {Length[1]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {Length[1]}]
set_property PACKAGE_PIN V15 [get_ports {Length[2]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {Length[2]}]

#Reseturile
set_property PACKAGE_PIN U14 [get_ports reset_f]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports reset_f]
set_property PACKAGE_PIN V14 [get_ports reset_g]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports reset_g]

#Catozii
set_property PACKAGE_PIN W7 [get_ports {Catod[7]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {Catod[7]}]
set_property PACKAGE_PIN W6 [get_ports {Catod[6]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {Catod[6]}]
```



```
set_property PACKAGE_PIN U8 [get_ports {Catod[5]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {Catod[5]}]
set_property PACKAGE_PIN V8 [get_ports {Catod[4]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {Catod[4]}]
set_property PACKAGE_PIN U5 [get_ports {Catod[3]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {Catod[3]}]
set_property PACKAGE_PIN V5 [get_ports {Catod[2]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {Catod[2]}]
set_property PACKAGE_PIN U7 [get_ports {Catod[1]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {Catod[1]}]
set_property PACKAGE_PIN V7 [get_ports {Catod[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {Catod[0]}]

#Anozii
set_property PACKAGE_PIN U2 [get_ports {Anod[1]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {Anod[1]}]
set_property PACKAGE_PIN U4 [get_ports {Anod[0]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {Anod[0]}]
set_property PACKAGE_PIN V4 [get_ports {Anod[3]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {Anod[3]}]
set_property PACKAGE_PIN W4 [get_ports {Anod[2]}]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {Anod[2]}]
```

5. Plăcuța FPGA se va pune sub tensiune de la întrerupător.

6. Se va da click pe “*Generețe Bitstream*”, care se află în *PROGRAM AND DEBUG* .Și se așteaptă să se încarce.

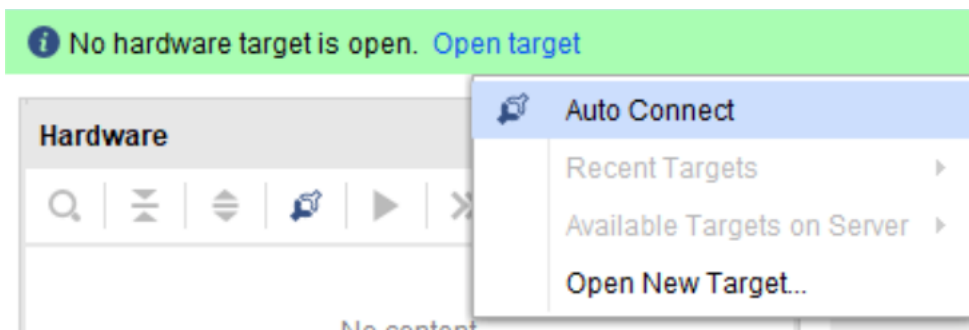 
7. Dacă nu există erori, se va da pe “*Open Hardware Manager*”, iar apoi pe “*Open target*” unde se va selecta “*Auto Connect*”.



8. Click pe “*Program Device*”, se alege sursa cu extensia *bit* .

9. Se face click pe Program și se așteaptă încărcarea proiectului pe plăcuța FPGA.

 10. Odată încărcat, proiectul este gata pentru a fi testat pe plăcuța Basys.



8.Posibilități de dezvoltare ulterioară

→Dispozitivul de calcul al mediei unui set de numere poate fi îmbunătățit în sensul adăugării unor alte funcții precum calcularea mediei geometrice sau armonice. De asemenea, prin adăugarea altor switch-uri pentru a reprezenta Control și Length pe mai mult de 3 biți, se poate crește cantitatea maximă de numere generate (numerele vor fi mai mari de 8 biți), precum și calcula media a mai mult de 16 numere.

→O altă îmbunătățire ar fi o aproximare mai exactă a mediei, astfel că pentru numerele cu zecimalele mai mici ca 50 să se rotunjească la partea întreagă a numărului, iar cele care au zecimalele mai mari sau egale cu 50 să se rotunjească la partea întreagă a numărului următor.