

MIPS 16

Ciclu unic

Instrucțiunile alese suplimentar:

1. XOR → realizarea operației XOR între biți celor două registre, și pune rezultatul în primul registru

ASM

xor \$d,\$s,\$t

ex: xor \$1,\$1,\$2


RTL

$\$d \leftarrow \$s \wedge \$t; PC \leftarrow PC + 1$

Cod masina

B"000-sss-eee-ddd-0-110"

ex: B"000-001-010-001-0-110"

 

2. SLT (Set on Less than (signed)). dacă $\$s < \t , $\$d$ este inițializat cu 1, altfel cu 0

ASM

slt \$d,\$s,\$t

ex: slt \$1,\$1,\$2


RTL

$\$d \leftarrow \$s < \$t; PC \leftarrow PC + 1$

Cod masina

B"000-sss-eee-ddd-0-111"

B"000-001-010-001-0-111"

 

Dr

3. BNE (Branch on not equal) salt condiționat dacă 2 registre sunt diferite. Dacă cele 2 registre sunt diferite sare la adresa ~~imm~~ dată de imm

ASM


bne \$s, \$t, imm
ex: bne \$2, \$3, 3

RTL

if (\$s != \$t) PC ← PC + 1 + SE(imm)
else PC ← PC + 1

Cod masină

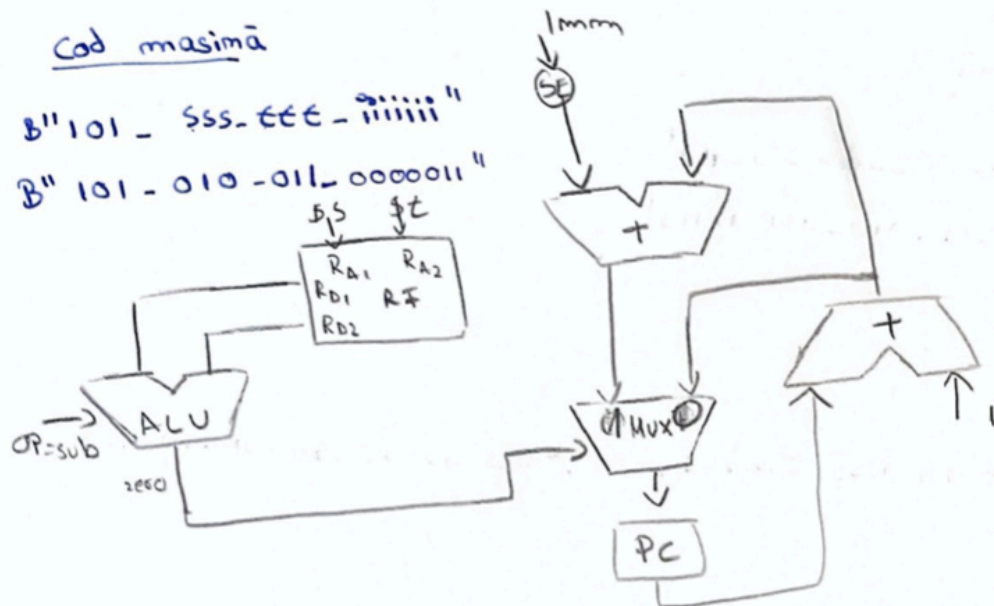B" 101 - SSS - EEE - IIIII " "
B" 101 - 010 - 011 - 0000011 "



4. BGEZ (Branch on greater than or equal to zero), salt condiționat dacă un registru este mai mare sau egal cu 0

ASM


bgez \$s, imm
ex bgez \$4, 12

RTL

if \$s ≥ 0 PC ← PC + 1 + SE(imm)
else PC ← PC + 1

Cod masină

 B" 110 - SSS - 001 - IIIIIII " "
B" 110 - 100 - 001 - 0001100 "



Bu

Semnalele de control:

Instrucțiune	Opcode <i>Instr(15-13)</i>	RegDsr t	ExtOp p	ALUSrc c	Branch h	<Br? > (optional)	Jump p	JumpR (optional)	Mem Write	MemtoReg oReg	Reg Write	ALUOp (1:0)	func <i>Instr(2-0)</i>	ALUCtrl (2:0)
ADD	-000-	1	0	0	0		0		0	0	1	00(R)	-000-	000(+)
SUB	-000-	1	0	0	0		0		0	0	1	00(R)	-001-	001(-)
SLL	-000-	1	0	0	0		0		0	0	1	00(R)	-010-	010(<<I)
SRL	-000-	1	0	0	0		0		0	0	1	00(R)	-011-	011(>>I)
AND	-000-	1	0	0	0		0		0	0	1	00(R)	-100-	100(&)
OR	-000-	1	0	0	0		0		0	0	1	00(R)	-101-	101()
XOR	-000-	1	0	0	0		0		0	0	1	00(R)	-110-	110(^)
SLT	-000-	1	0	0	0		0		0	0	1	00(R)	-111-	111(<)
ADDI	-001-	0	1	1	0		0		0	0	1	01(+)		000(+)
LW	-010-	0	1	1	0		0		0	1	1	01(+)		000(+)
SW	-011-	0	1	1	0		0		1	0	0	01(+)		000(+)
BEQ	-100-	0	1	0	1		0		0	0	0	10(-)		001(-)
BNE	-101-	0	1	0	0	BNE 1	0		0	0	0	10(-)		001(-)
BGEZ	-110-	0	1	0	0	BGE Z 1	0		0	0	0	10(-)		001(-)
J	111	0	0	0	0		1		0	0	0	xx		xxx

Primele 8 instrucțiuni sunt de tip R ,după cum se poate observa acestea au și un semnal func ,pentru a putea face diferența între ele în EX.vhd,doarece au acelasi opcode .Am mai adăugat pentru BNE și BGEZ ,un semnal de control.


Trasarea execuției programului:

Am mai adaugat un bit pentru switch ,pentru a putea vizualiza pe placă, și adresa de branch și de jump.

Pas	SW(7:5)	"0000"	"0001"	"0010"	"0011"	"0100"	"0101"	"0110"	"0111"	1000/1001	
	Instr (în asamblare)	Instr (hexa)	PC+1	RD1	RD2	Ext_Im m	ALURes	MemData	WD	BranchAddr	JumpAddr
0	ADDI \$1, \$0,0	x"2080"	x"0001"	x"0000"	x"0000"	x"0000"	x"0000"	x"0000"	x"0000"	x""	x""
1	ADDI \$2, \$0,4	x"2104"	x"0002"	x"0000"	x"0000"	x"0004"	x"0004"	x"0000"	x"0004"		
2	ADD \$3, \$0,\$0	x"0030"	x"0003"	x"0000"	x"0000"	x"0030"	x"0000"	x"0000"	x"0000"		
3	ADDI \$4, \$0,1	x"2201"	x"0004"	x"0000"	x"0000"	x"0001"	x"0001"	x"0000"	x"0001"		
4	ADDI \$5, \$0,12	x"228C"	x"0005"	x"0000"	x"0000"	x"000C"	x"000C"	x"0000"	x"000C"		
5	ADDI \$6, \$0,1	x"2301"	x"0006"	x"0000"	x"0000"	x"0001"	x"0001"	x"0000"	x"0001"		
6	BEG \$1, \$5,8	x"8688"	x"0007"	x"0000"	x"000C"	x"0008"	x"FFF4"	x"0000"	x"FFF4"	x"000F"	
7	SW \$1, 0(\$3)	x"6C80"	x"0008"	x"0000"	x"0000"	x"0000"	x"0000"	x"0000"	x"0000"		
8	SW \$2, 0(\$4)	x"7100"	x"0009"	x"0001"	x"0004"	x"0000"	x"0001"	x"0000"	x"0001"		
9	LW \$1, 0(\$3)	x"4C80"	x"000A"	x"0000"	x"0000"	x"0000"	x"0000"	x"0000"	x"0000"		
10	LW \$2, 0(\$4)	x"5100"	x"000B"	x"0001"	x"0004"	x"0000"	x"0001"	x"0004"	x"0004"		
11	ADD \$1, \$1,\$6	x"0710"	x"000C"	x"0000"	x"0001"	x"0010"	x"0001"	x"0004"	x"0001"		
12	ADD \$2, \$2,\$1	x"08A0"	x"000D"	x"0004"	x"0001"	x"0020"	x"0005"	x"0000"	x"0005"		
13	SUB \$5, \$5,\$6	x"1751"	x"000E"	x"000C"	x"0001"	x"0051"	x"000B"	x"0000"	x"000B"		
14	J 6	x"E006"	x"000F"	x"0000"	x"0000"	x"0006"	x"0000"	x"0000"	x"0000"		x"0006"

Programul nu are un scop anume. Conține o buclă care se va executa de 5 ori ,mai exact până când valoarea conținută de registrul 1 este egală cu valoarea conținută de registrul 5(ambele trebuie să aibe valoarea 6). Un așa zis "rol" al programului este de a calcula valoarea registrului 2 ,care la final ar trebui să fie 25 , iar pe placuță ar trebui să se afișeze "0019", deoarece numărul 25 este reprezentat în binar ca fiind 11001. Ceea ce se întâmplă într-o bucla este descris în IF.vhd, dar ca principiu , valoarea registrului 1 se incrementează cu 1 , registrul 2 va lua valoarea curentă din registrul 1 adunată cu valoarea la momentul actual din registrul 2 ($R2 <- R2 + R1$), iar registrul 5 se decrementează cu unul . După care se sare la instrucțiunea de la adresa 6, unde se va compara valoarea registrelor, și se va analiza dacă se sare peste 9 instrucțiuni sau se continuă bucla.

RTL schematic

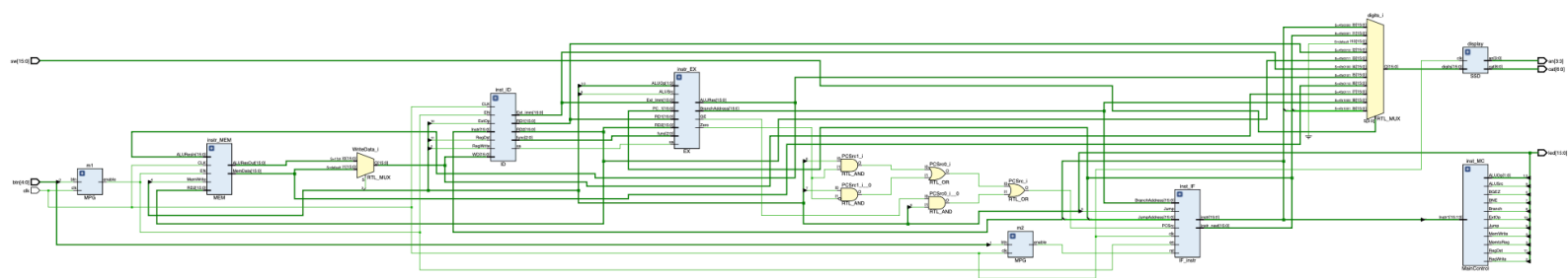

Nu am activități incomplete ,am reușit să implementez toate componentele,după cum se poate observa în schemă.Pe parcursul laboratoarelor am întâmpinat unele neclarități sau probleme ,dar cu ajutorul profesorului de laborator am reușit să le rezolv ,astfel că în final totul funcționează corect ,fără erori.

Descrierea componentelor

1.IF.vhd -Unitatea de extragere a instrucțiunilor MIPS16
-Instruction Fetch

Această componentă generează instrucțiunea curentă și adresa următoarei instrucțiuni.

Aici se gaseste memoria ROM care contine programul scris de mine,instructiunile pe care le va executa procesorul.Programul contine 15 instructiuni, acestea sunt scrise sub codificare binara,iar pentru fiecare instructiune este prezent cate un comentariu care prezinta codificarea instructiuni in hexazecimal ,specificatia in limbaj de asamblare ,si ceea ce face .

2.ID.vhd - Unitatea de decodificare a instrucțiunilor MIPS16 - Instruction Decode

Această componentă extrage valorile pentru RD1,RD2,Ext_imm,func,sa.Contține și un register file.

Aici se citeste din reg_file ,se scrie în reg_file în funcție de semnalul RegDst a fiecărei instrucțiuni. Totodată aici se efectuează extinderea cu 0 și extinderea cu semn ,pentru instrucțiunile care prezinta ExtOp.

```
Ext_imm<=Instr(6)&Instr(6) & Instr(6)&Instr(6)&Instr(6)&Instr(6) &Instr(6) &Instr(6)&Instr(6)&
Instr(6 downto 0) when ExtOp='1' else "000000000" & Instr(6 downto 0);
```

- `reg_file.vhd`

Toate registrele au fost inițializate cu 0.
 Prezintă o scriere sincronă, și o citire asincronă.
 Scrierea în registru necesită și un semnal de enable.

3.MainControl.vhd. -unitatea de control

Furnizează cu ajutorul opcode-ului (`Instr(15-13)`) valorile semnalelor descrise în tabel pentru fiecare instrucțiune. La început, fiecărui semnal i-am atribuit valoarea 0, iar pe urmă în funcție de `Instr`, se activează semnalele corespunzătoare fiecărei operații.
Obs. Instrucțiunile de tip `R` au fost luate toate împreună deoarece prezintă același opcode.

4.EX.vhd - unitatea de execuție -Instruction Execute

Această componentă furnizează rezultatul ALU, adresă de branch precum și adresa de branch pentru instrucțiunea `BGEZ`. Totodată aici se implementează și logica pentru flag-ul zero (`isZero`).
 Aici sunt implementate funcționarea fiecărei operații prezente în tabel.

5.MEM.vhd - memoria de date

Prezintă o scriere sincronă și o citire asincronă.
 Scrierea în memorie este influențată de semnalul de enable, astfel se scrie doar dacă acesta este activ.

6.MPG.vhd -generator Monopuls Sincron

Prezintă 3 registre (`Q1, Q2, Q3`).
 Prezintă un numărator sincron pe 16 biți, care la un semnal de clock se incrementează.

7.SSD.vhd -afișor pe 7 segmente cu 4 cifre


Pentru multiplexoare am folosit procese, care sunt combinaționale. De la număratorul intern folosesc doar ultimi 2 biți pentru a determina care anod este activ la un moment dat, și totodată am setat și catozi în funcție de crifa care dorește să fie afișată pe SSD.

8.test_env.vhd -proiectul final care conține toate lagăturile

În această entitate s-au legat toate componentele precedente ,pentru a realiza procesorul MIPS16 ,conform schemei căii de date,realizate de noi în primul laborator referitor la MIPS16.

Pentru a se afisa pe SSD ,valorile dorite am folosit o instrucțiune concurentă de tipul "with ..select",care va fi controlată cu ajutorul switch-urilor(7-4).

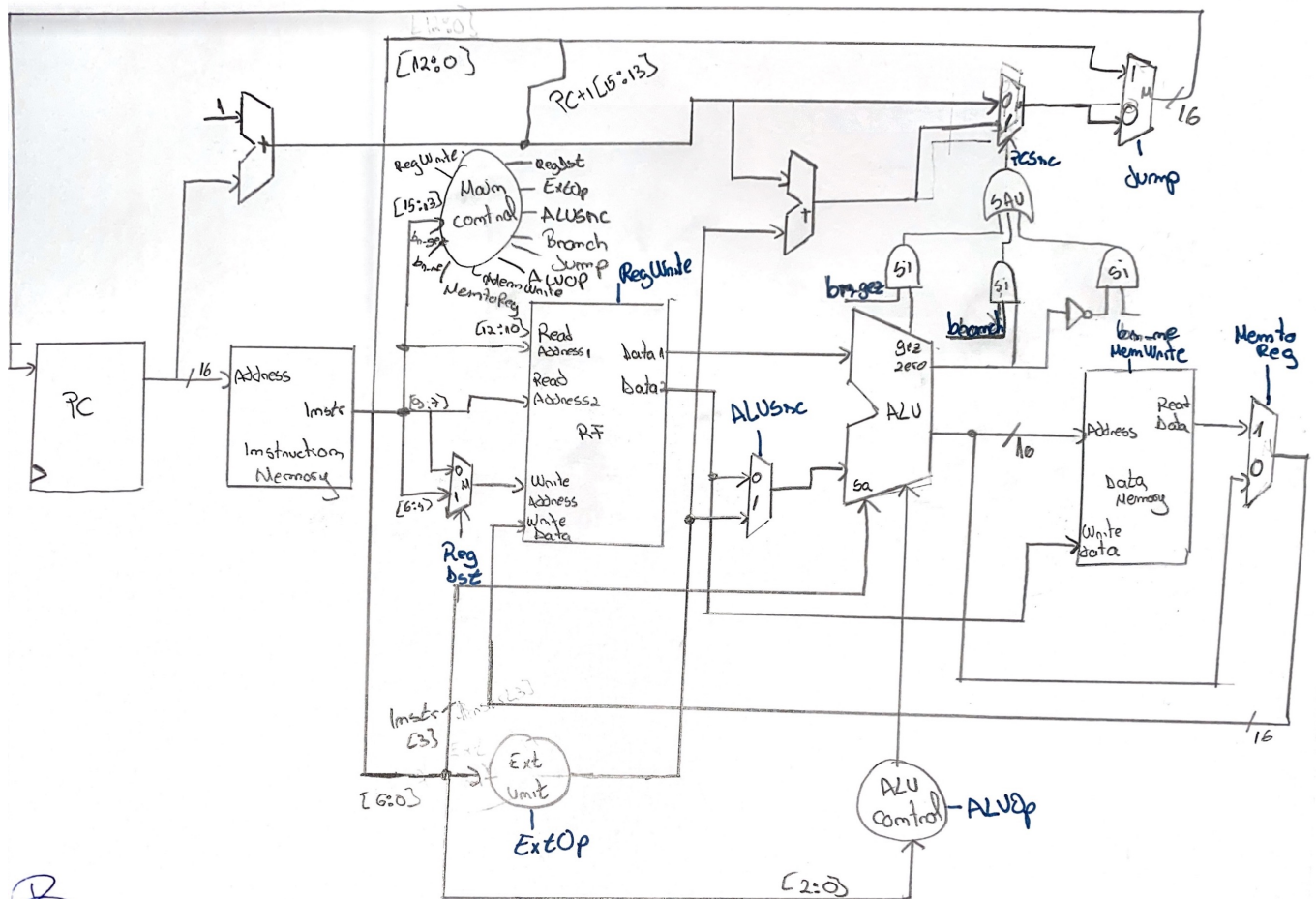Cum am mai amintit în acest raport ,am folosit încă un switch pentru a putea reprezenta și adresa de branch și adresa da jump




Testarea corectitudinii:

Pentru a testa funcționalitatea programului, am analizat ce ar trebui să fie afișat cu ajutorul SSD-ului, după care am completat tabelul de trasare a execuției.

Următorul pas a fost analizarea funcționării cu ajutorul simulatorului din Vivado.

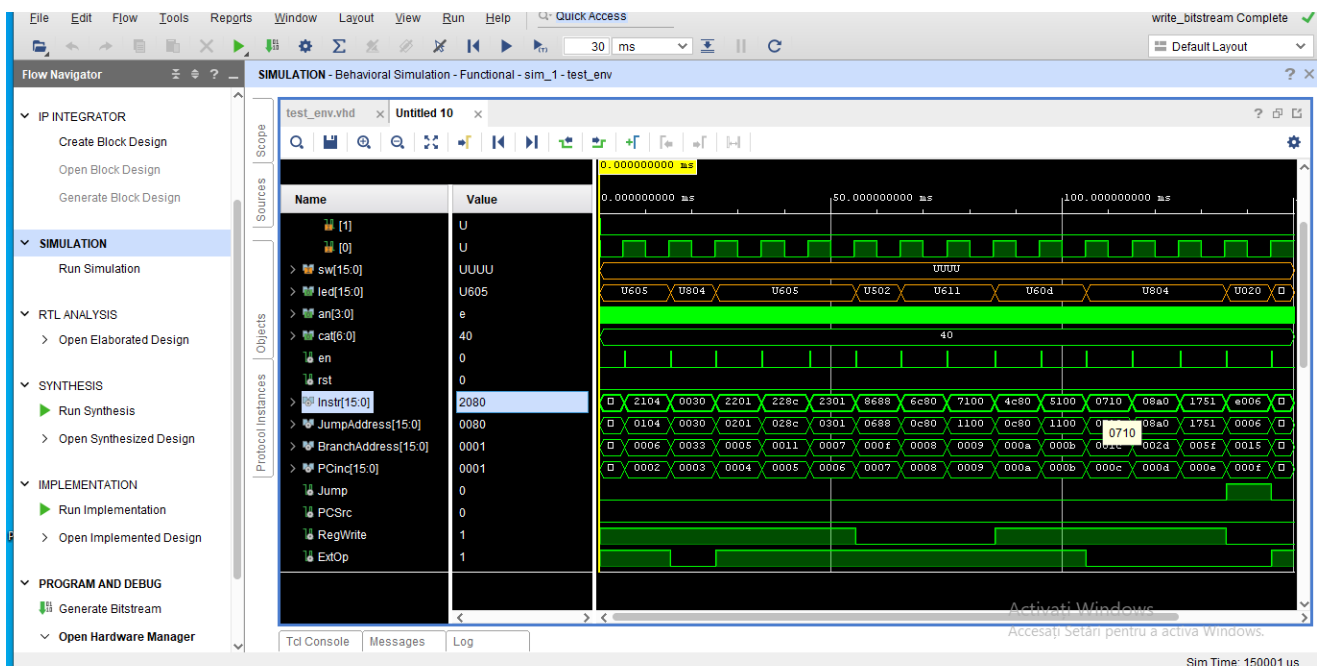Aici se poate observa un print din fereastra de simulare.



După care am efectuat și testarea cu ajutorul plăcuței Basys 3. Totul a funcționat exact cum trebuia, fără erori sau diferențe între ceea ce am scris în tabel și ceea ce este afișat pe placă.


Mai jos am pus o imagine cu testarea pe placuța. Se poate observa codul în instrucțiuni în hexadecimal. "2104" corespunde celei de a doua instrucțiune din program, și mai exact este o instrucțiune addi.

Se poate observa cum se aprind led-urile în funcție de flag-urile active ,corespunzătoare tipului de instrucțiune.Addi este o instrucțiune de tip I și prezintă următoarele semnale de control (Se găsesc și în tabelul cu semnalele de control).

ADDI	-001-	0	1	1	0		0		0	0	1	01(+)		000(+)
------	-------	---	---	---	---	--	---	--	---	---	---	-------	--	--------

Iar pe led-urile placuței se găsesc în aceeași ordine:
 
```
led(11 downto 0) <= RegDst & ExtOp & ALUSrc & Branch & br_ne & br_gez & Jump & MemWrite & MemtoReg & RegWrite & ALUOp
```



Obs!

ALUOp este pe 2 biți